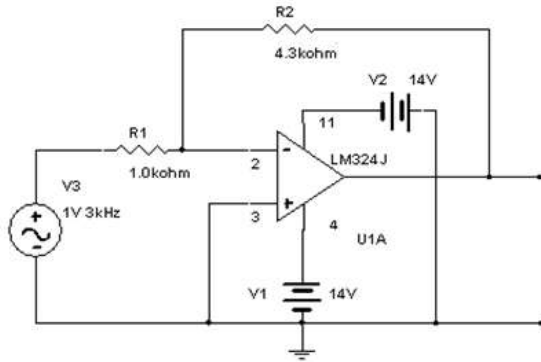


## AMPLIFICADORES OPERACIONALES


Primer Analisis


Aplicación de formula de un amplificador inversor




$$V_{out} = -V_{in} \left( \frac{R_2}{R_1} \right)$$
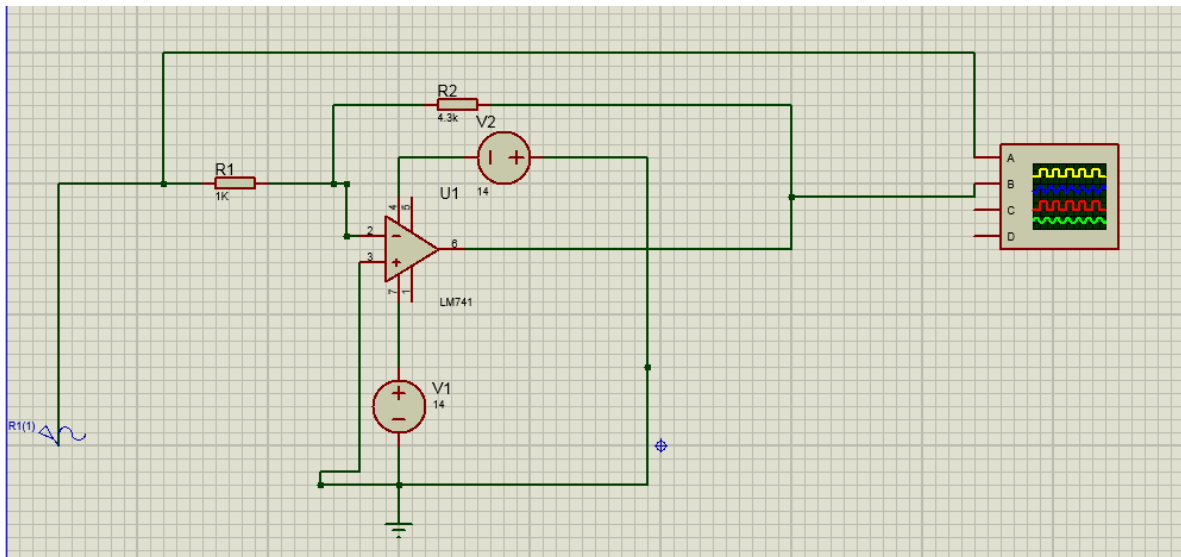
$$V_{out} = -1 \left( \frac{4,3}{1} \right) = -4.3V$$



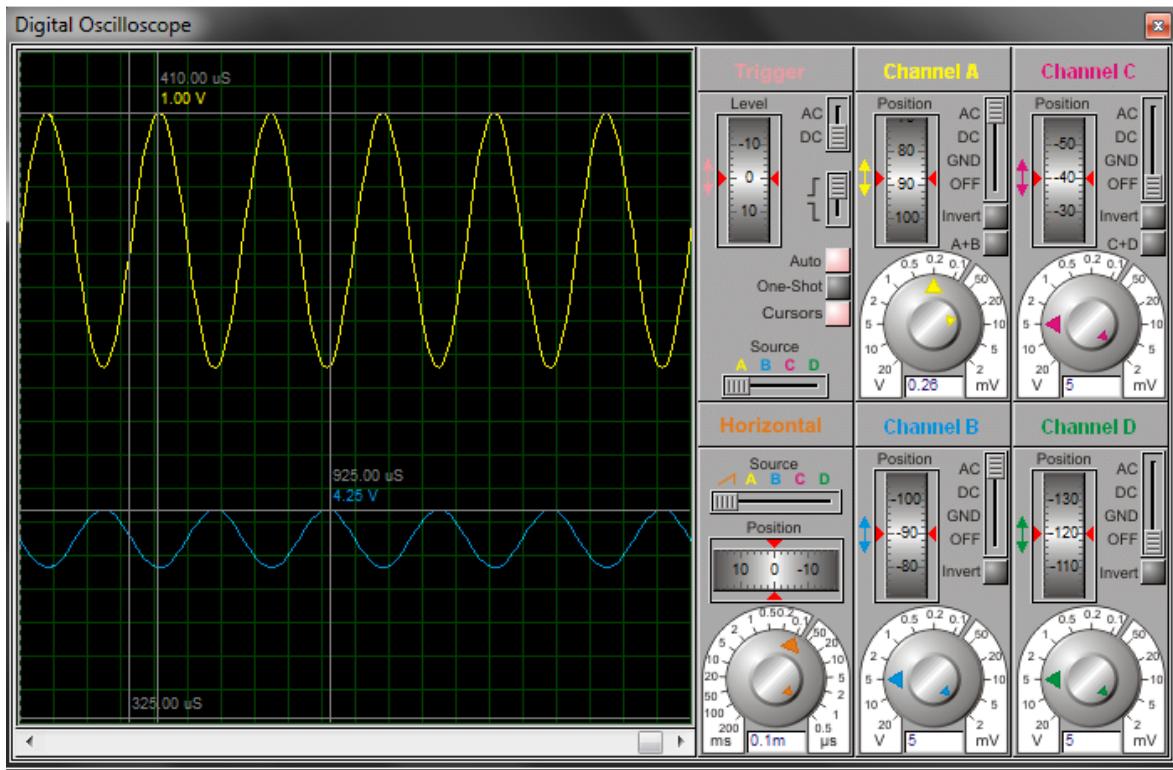

Segundo analisis

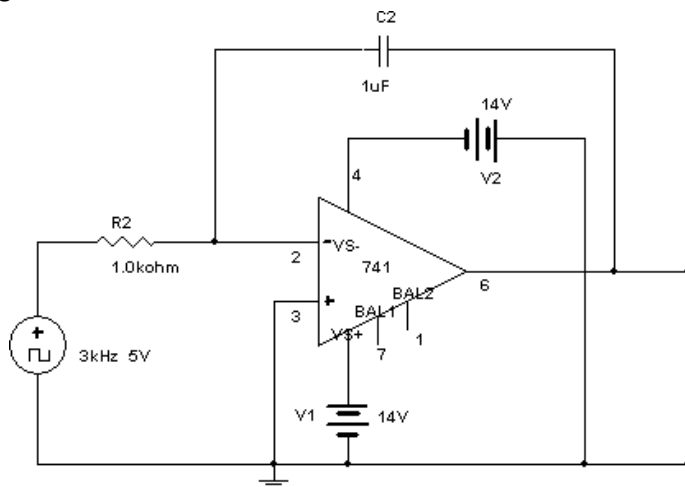



Se obtiene el valor de la inductacia del capacitor

$$X_c = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi(3kHz)(1\mu F)} = 53.05k\Omega$$


Aplicación de formula de un amplificador inversor

$$V_{out} = -V_{in} \left( \frac{R_2}{R_1} \right)$$
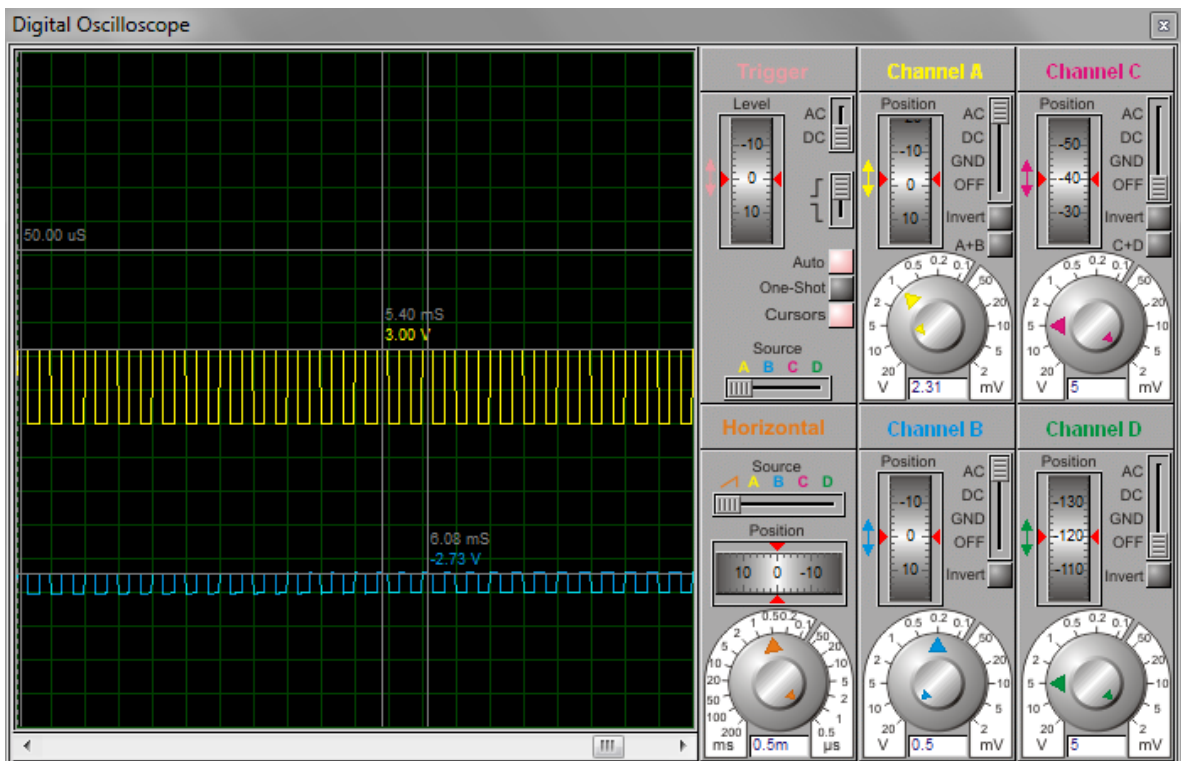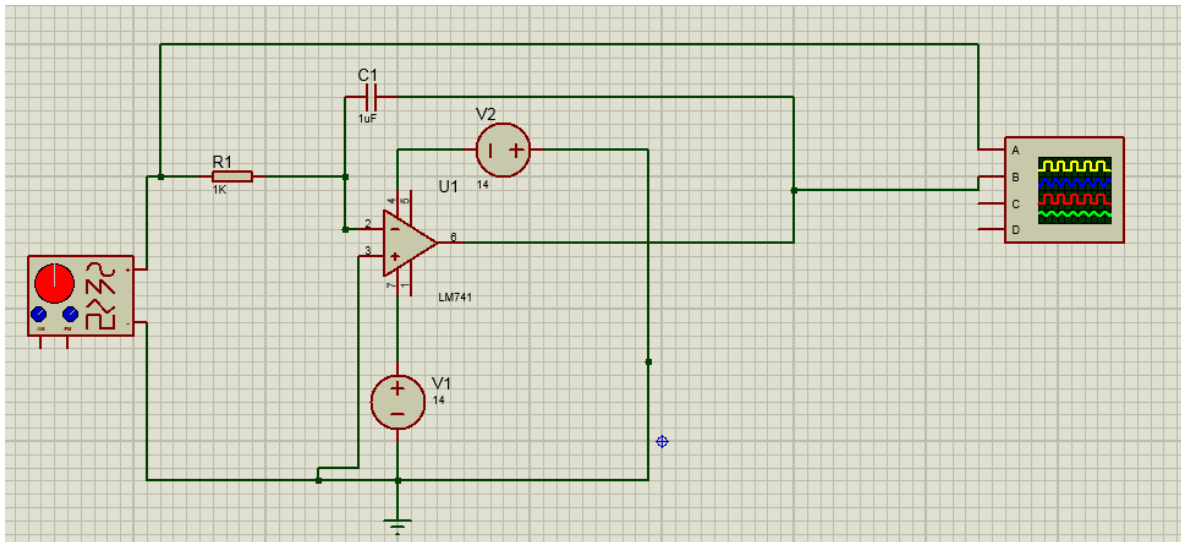
$$V_{out} = -5 \left( \frac{53.05}{1000} \right) = -0.26 \angle 90^\circ V$$



Tercer análisis

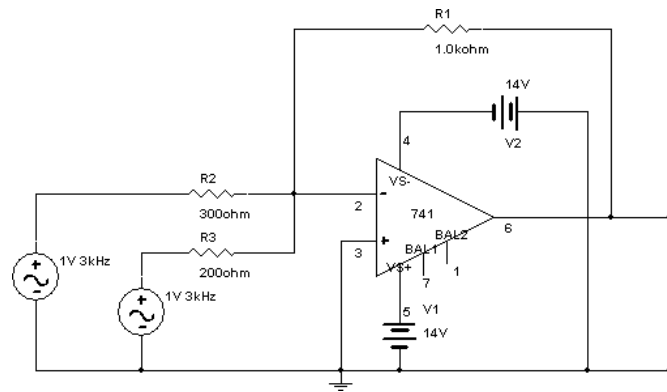

Este es un tipo de sumador de amplificador

Para lo cual aplicamos lo siguiente

$$V_{out} = -R_f \left( \frac{V_1}{R_1} + \dots + \frac{V_n}{R_n} \right)$$

$$V_{out} = -100 \left( \frac{1}{300} + \frac{1}{200} \right) = -8.33V$$

